



Fig. 145. - Supereterodina con commutazione di gamma mediante lam-
bulo rotante. Ad 8 valvole ed 8 gamme d'onda, di cui una sola è indicata.
(IMCARADIO, mod. IF B1).